## Atividade Prática com Arduino UNO


Laboratório de I.E.C


```
Estrutura for:
Estrutura básica de código:
                            Estrutura condicional if:
void setup(){
                            if(variável == valor){
                                                           for(int x = 0; x < 10; x++){
    //setup do código
                             //faca alguma coisa se
                                                           //contagem de 0 a 9
                             //valor da variável for
                                                           //seu código vai se repetir
void loop(){
                             /igual ao valor testado
                                                           //10 vezes dentro desse loop
  //loop do código
                                                           //nessas condições
                            elsef
                              // senão, faça outra
                              //coisa
Estrutura switch case:
                            Estrutura while:
                                                           Estrutura do-while:
switch (variável){
   case 1:
                            while( variável < 10 ){
                                                           do{
   //faça algo se
                              //faça algo durante 10
variável =1
                                                             //faca algo enquanto....
                            vezes
     break:
                              //pois incrimentamos de 1
  case 2:
     //faça algo se
                                                           } while( variavel < valor );</pre>
                              // 1 na linha abaixo
variável =2
     break:
                              variavel = variavel + 1:
  default:
 //se variável não for
 //nem 1 nem 2, faça o
//que estiver no default
```

Operadores de comparação:	Configuração de pinagem:	Pino Digital - Leitura e Escrita:
<pre>== (igual a) != (difrente de) &lt; (menor que) &gt; (maior que) &lt;= (menor ou igual a) &gt;= (maior ou igual a) &amp;&amp; (operador lógico AND)    (operador lógico OR) ! (operador lógico NOT)</pre>	<pre>pinMode(pino, INPUT); //seta o pino como ENTRADA  pinMode(pino, OUTPUT); //seta o pino como SAÍDA  pinMode(pino, INPUT_PULLUP); //seta como pull-up o pino de entrada</pre>	<pre>digitalwrite(pino, HIGH); //seta o pino como nivel logico alto  digitalwrite(pino, LOW); //seta o pino como nível logico baixo  digitalRead(pino); //retorna se o pino está HIGH ou LOW</pre>
Pino Analógico - Leitura e Escrita:  analogRead(pino); //faz a leitura de um pino de entrada analógica analogWrite(pino); //envia uma tensão analógica para um pino de saída usando PWM	Comunicação Serial:  Serial.begin(9600); //ajusta o baudrate da comunicação  Serial.print("olá"); //imprime na porta serial a palavra olá	Conheça muitas outras funções e estruturas de código acessando: www.Arduino.cc


# Arduino UNO R3

## **Protoboard**

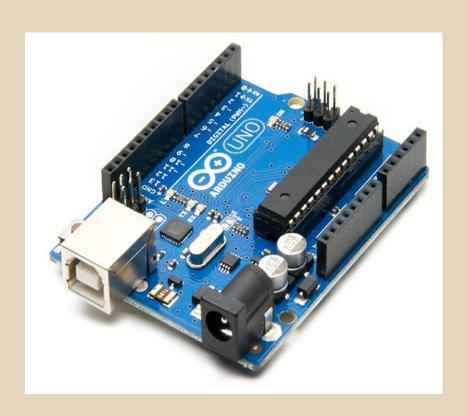


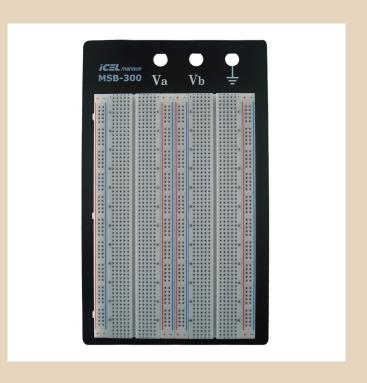

## **Funcionamento Protoboard**

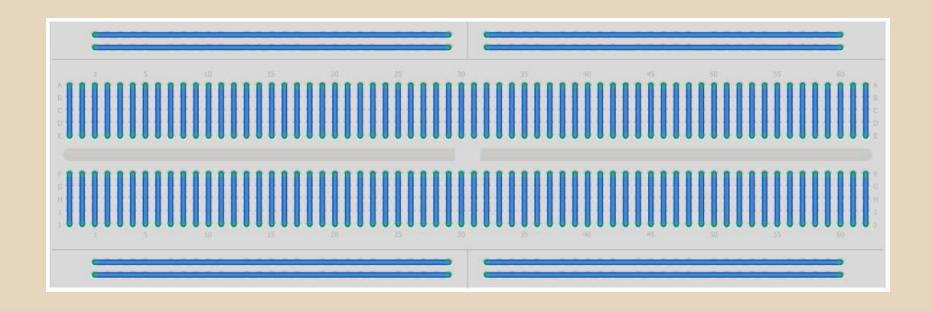


# L.E.D.

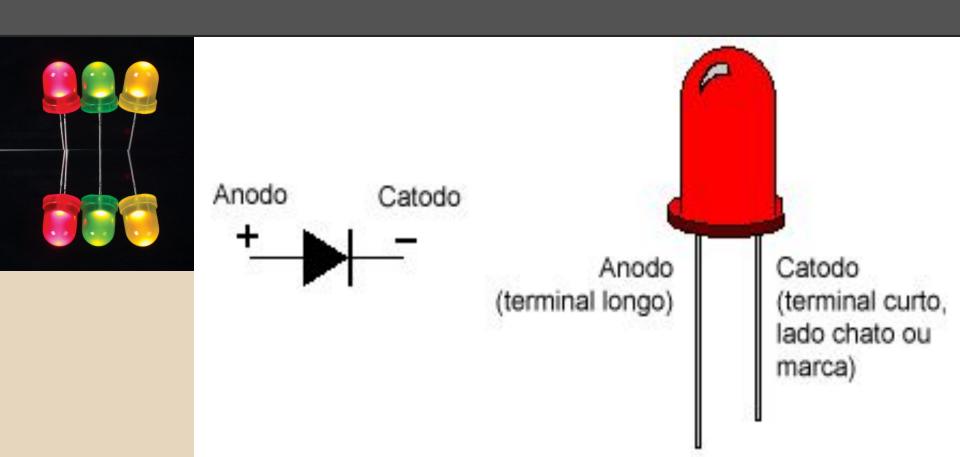


# L.E.D.



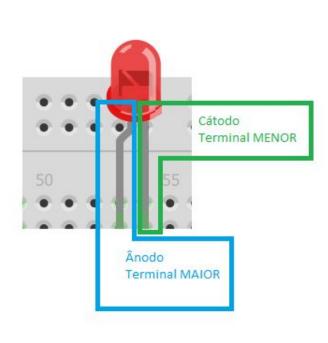

# Resistores

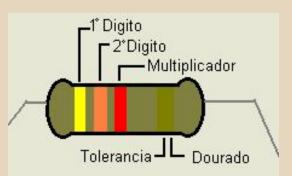


Cor	1ª faixa	2ª faixa	3ª faixa	Multiplicador	Tolerância	Coef. de Temperatura
Preto	0	0	0	×10 <sup>0</sup>		
Marrom	1	1	1	×10 <sup>1</sup>	±1% (F)	100 ppm
Vermelho	2	2	2	×10²	±2% (G)	50 ppm
Laranja	3	3	3	×10 <sup>3</sup>		15 ppm
Amarelo	4	4	4	×10 <sup>4</sup>		25 ppm
Verde	5	5	5	×10 <sup>5</sup>	±0.5% (D)	
Azul	6	6	6	×10 <sup>6</sup>	±0.25% (C)	
Violeta	7	7	7	×10 <sup>7</sup>	±0.1% (B)	
Cinza	8	8	8	×10 <sup>8</sup>	±0.05% (A)	
Branco	9	9	9	×10 <sup>9</sup>		
Ouro				×0.1	±5% (J)	
Prata				×0.01	±10% (K)	
Sem cor					±20% (M)	

# Circuito Pisca
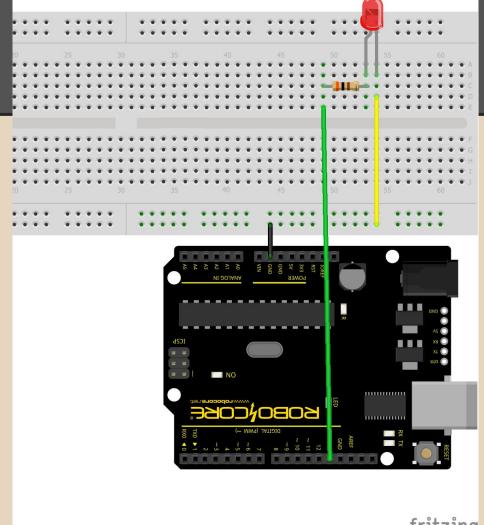
## L.E.D

- Resistor de 300Ω
- L.E.D.
- Cabos de conexão








#### exemplo

```
void setup() {
  pinMode(13,0UTPUT);
void loop () {
  digitalWrite(13,HIGH);  //HIGH = 1 : ligar led
    delay(500);
  digitalWrite(13,LOW);
                               //LOW = 0 : desligar led
    delay(500);
```
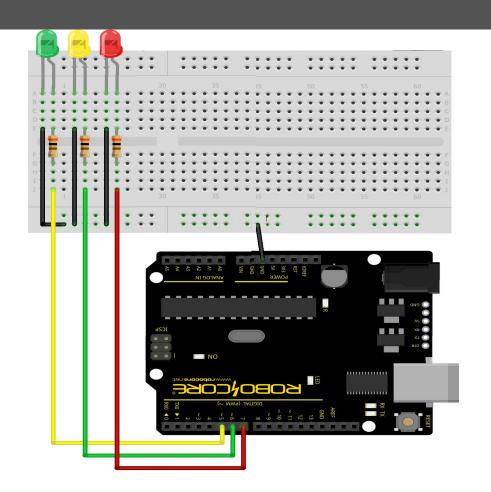
# Pisca LED via PC


- Resistor de 300Ω
- L.E.D.
- Cabos de conexão



```
exemplo | Arduino 1.6.1
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda
  exemplo §
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode (7, OUTPUT);
  pinMode (6, OUTPUT);
  pinMode (5, OUTPUT);
void loop() {
  int x = Serial.available();
  Serial.println(x);
  if(x>0){
    int dado = Serial.read();
    if (dado == 'l') digital Write (7, HIGH);
    if (dado == '2') digital Write (6, HIGH);
    if(dado == '3')digitalWrite(5,HIGH);
    if(dado == 'a')digitalWrite(7,LOW);
    if(dado == 's')digitalWrite(6,LOW);
    if (dado == 'd') digital Write (5, LOW);
    delay(500);
```
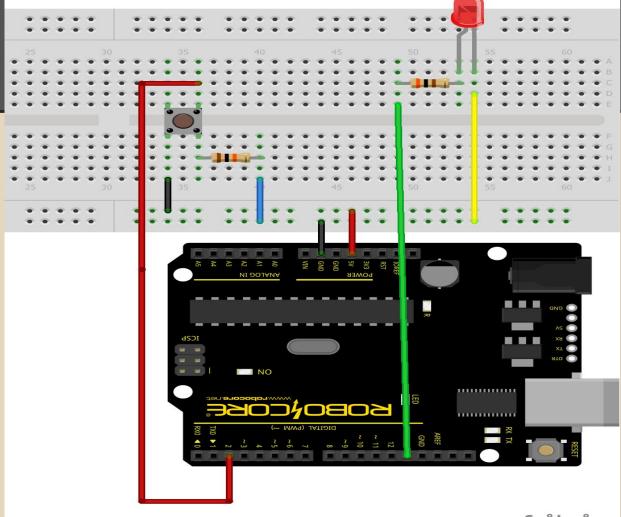
# Circuito Pisca L.E.D.

- com Botão
- Resistor de 10kΩ botão
- Resistor de 300Ω LED








exemplo §

```
void setup () {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(2,INPUT);
 pinMode(13,0UTPUT);
void loop () {
 int sensorValue = digitalRead(2);
 Serial.println(sensorValue);
    if (sensorValue == 1)
        digitalWrite(13, HIGH);
    else
        digitalWrite(13,LOW);
    delay(500);
```

# Circuito Buzzer

• Resistor de 10kΩ

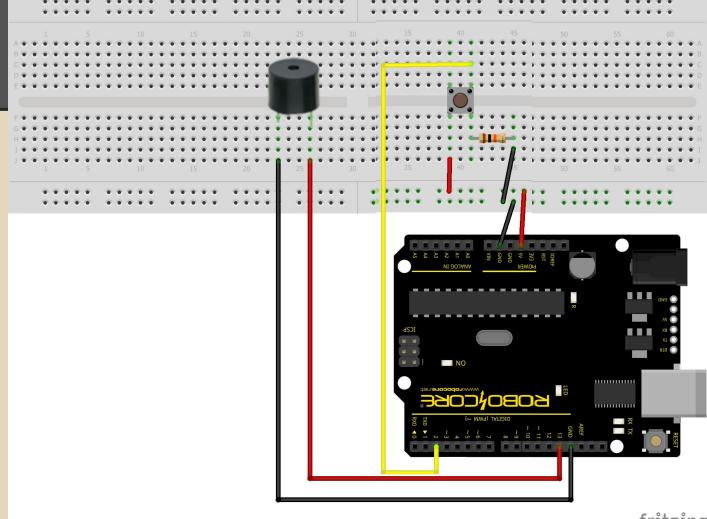





exemplo §

```
void setup () {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(2,INPUT);
 pinMode(13,0UTPUT);
void loop () {
 int sensorValue = digitalRead(2);
 Serial.println(sensorValue);
    if (sensorValue == 1)
        digitalWrite(13, HIGH);
    else
        digitalWrite(13,LOW);
    delay(500);
```


# Circuito LDR


resistor 10kΩ

Tipicamente, à medida que a intensidade da luz aumenta, a sua resistência diminui.

Escuridão: resistência máxima, menor voltagem. (Valores menores de leitura.)

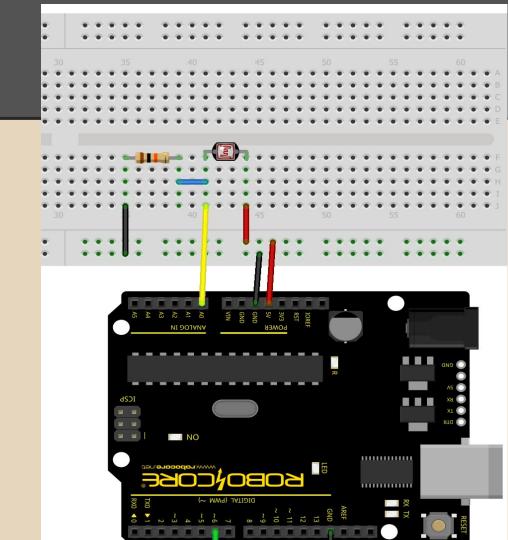Luz muito brilhante : resistência mínima, maior voltagem. (Valores maiores de leitura.)




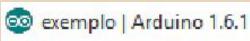




# Led RGB

3 Resistores de  $300\Omega$ 

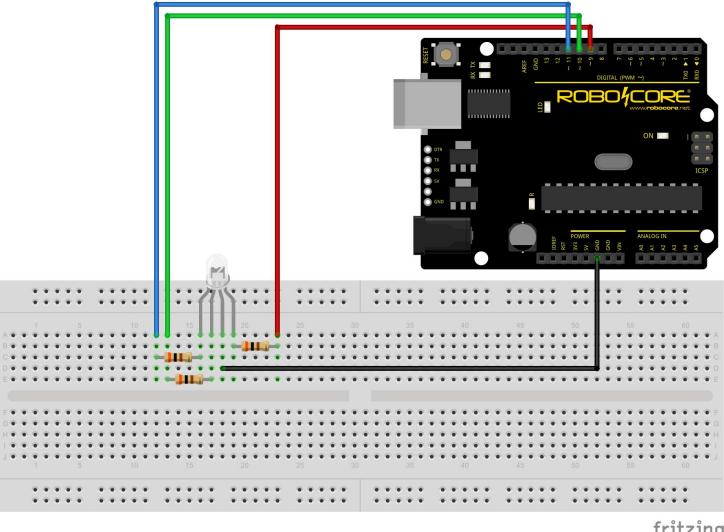

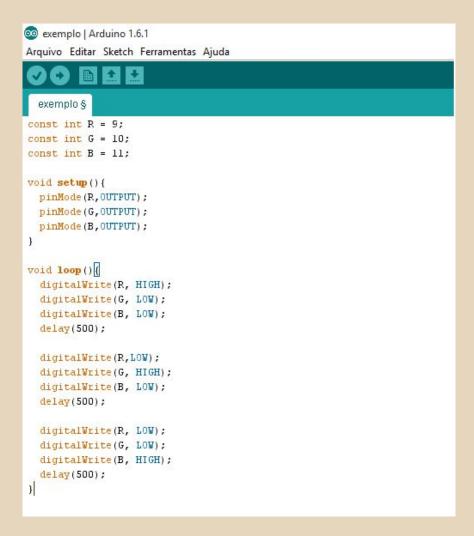

```
exemplo | Arduino 1.6.1
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda
  exemplo §
const int R = 9;
const int G = 10;
const int B = 11;
int vRed = 255; Dint vGreen = 0; Dint vBlue = 0;
void setup() {
 pinMode (R, OUTPUT);
  pinMode(G, OUTPUT);
  pinMode (B, OUTPUT);
  analogWrite(R, vRed);
  analogWrite(G, vGreen); analogWrite(B, vBlue); 0}
void loop() {
  for (vGreen = 0 ; vGreen < 255 ; vGreen = vGreen+10) {
     analogWrite(G, vGreen);
     delay(50);
  }
for (vRed = 0 ; vRed < 255 ; vRed = vRed+10) {
     analogWrite(R, vRed);
     delay(50);
 for (vBlue = 0; vBlue < 255; vBlue = vBlue+10) {
     analogWrite(B, vBlue);
     delay(50);
```

# Laboratório de IEC

iecufg@gmail.com